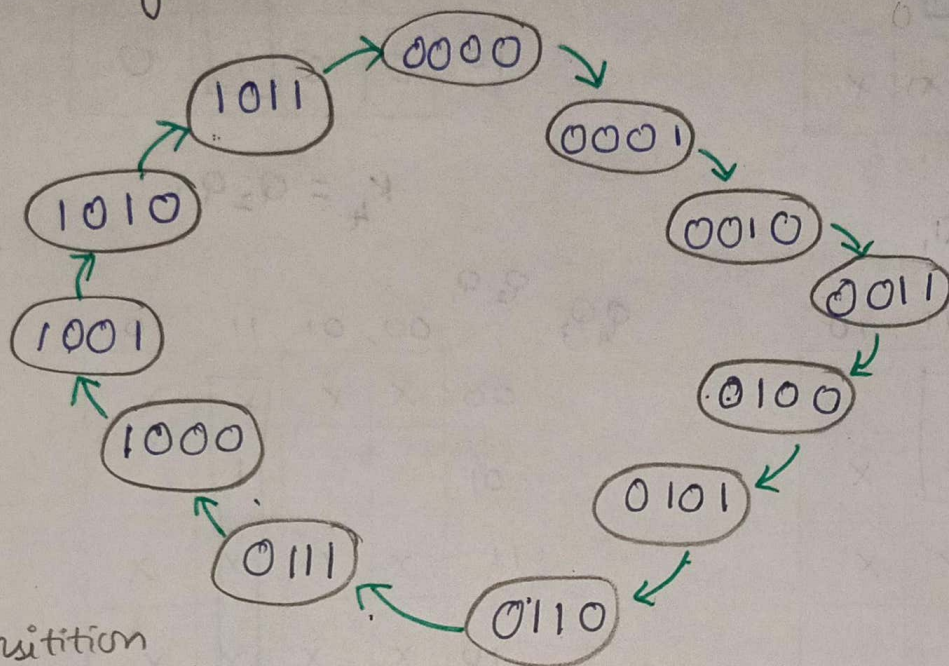


Synchronous Counter

Design of a Synchronous Module-12 ^{up}up/down Counter

a) state diagram



Transition
b) Excitation table.

Present state				Next State				Required excitations							
Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	J_4	K_4	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	0	x	1	x
0	0	0	1	0	0	1	0	0	x	0	x	1	x	x	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	x	0	x	x	0	1	x
0	0	1	1	0	1	0	0	0	x	1	x	x	1	x	1
0	0	0	0	0	1	0	1	0	x	x	0	0	x	1	x
0	0	0	1	0	1	1	0	0	x	x	0	1	x	x	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	x	x	0	x	0	1	x
0	0	1	1	1	0	0	0	1	x	x	1	x	1	x	1
1	0	0	0	1	0	0	1	x	0	0	x	0	x	1	x
1	0	0	1	1	0	1	0	x	0	0	x	1	x	x	1
1	0	1	0	1	0	1	1	x	0	0	x	x	0	1	x
1	0	1	1	0	0	0	0	x	1	0	x	x	1	x	1

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00				
01			1	
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_4 = Q_3 Q_2 Q_1$$

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00			1	
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10				

$$J_3 = Q_2 Q_1 \bar{Q}_4$$

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00		1	X	X
01		1	X	X
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$$J_2 = Q_1$$

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	0

$$K_4 = Q_2 Q_1$$

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01			1	
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_3 = Q_2 Q_1$$

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00	X	X	1	
01	X	X	1	
11	X	X	X	X
10	X	X	1	

$$K_2 = Q_1$$

$Q_2 Q_1$

$Q_4 Q_3$

	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	X	1	1	X
11	X	1	1	X
10	X	1	1	X

$$K_1 = 1$$

$$K_2 = Q_1$$

$$k_3 = Q_2 Q_1$$

$$K_4 = Q_2 Q_1$$

